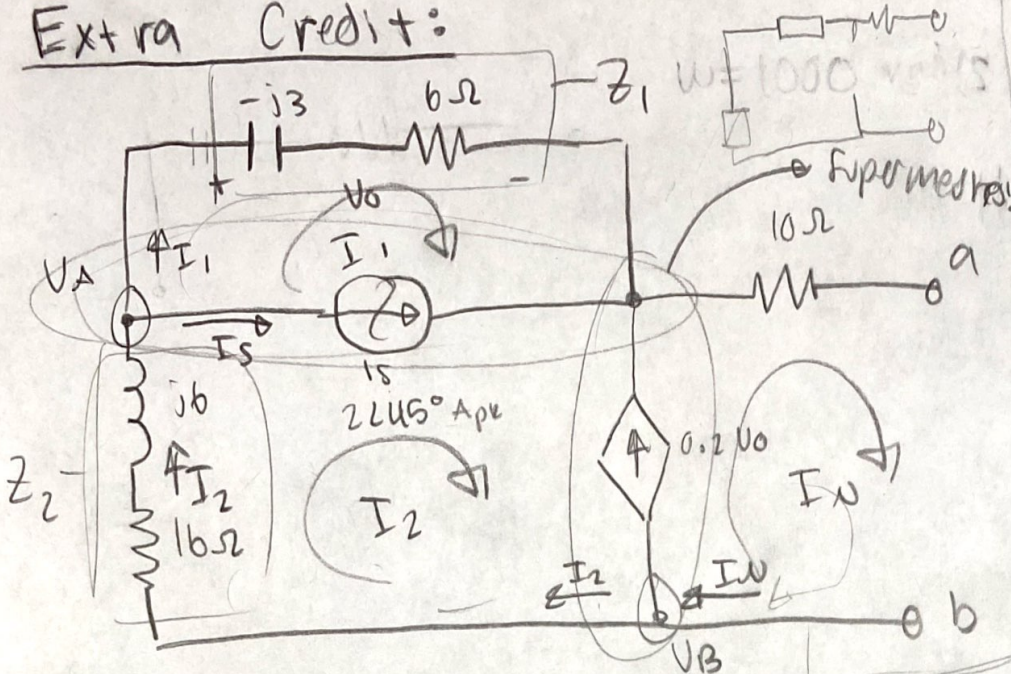


Extra Credit:



Note:

$\omega = 1000 \text{ rad/s}$

$V_0 = Z_1 \cdot I_1$


$V_0 = (6 - j3)(2.96 \angle -178.3^\circ)$

$V_0 = (19.858 \angle 155.12^\circ) \text{ V}$

4  
LT Spice

around Super-Super mesh

$Z_N =$

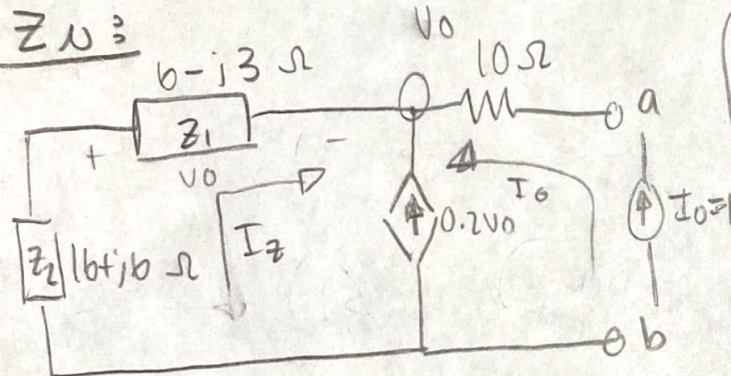

@  $V_0$ :

$I_0 + 0.2 V_0 = I_2$

$1 + 0.2 V_0 = \frac{V_0}{22 + j3}$

$1 = (-0.156 - j0.006) V_0$

$V_0 = -6.42617 + j0.251678$

$Z_N = \frac{V_0}{I_0}$

$Z_N = -6.43 + j0.25 \Omega$

$Z_1 I_1 + Z_2 I_2 + 10 I_0 = 0$

$(6 - j3) I_1 + (16 + j6) I_2 + 10 I_0 = 0$   
eqn 1

@  $V_A$ :

$I_2 = I_1 + I_5$

$I_1 - I_2 = 2 \angle -135^\circ$  eqn 2

@  $V_B$ :

$I_0 = I_2 + 0.2 V_0$

$(1 - 0.6j) I_1 + I_2 - I_0 = 0$  eqn 3


$$\begin{bmatrix} 6-j3 & 16+j6 & 10 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1-j0.6 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \angle -135^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$

$I_1 = (2.96 \angle -178.3^\circ) \text{ A}$

$I_2 = (2.04 \angle -40.7^\circ) \text{ A}$

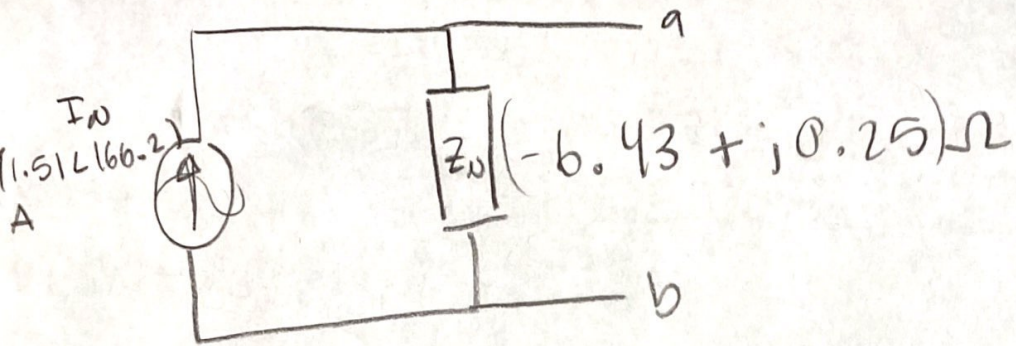$I_0 = (1.51 \angle 166.2^\circ) \text{ A}$





$$X_C = -j3 = \frac{1}{j(1000)C}$$

$$C = \frac{1}{30000} = 333.$$

$$X_L = j\omega = j(1000)L$$

$$L = 0.006 = 6 \text{ mH}$$